
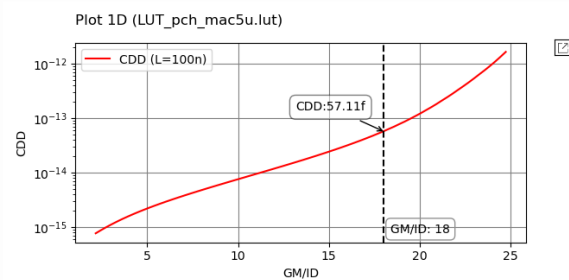
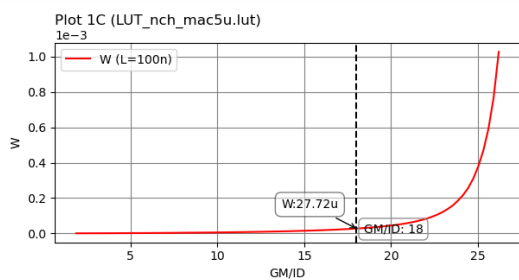
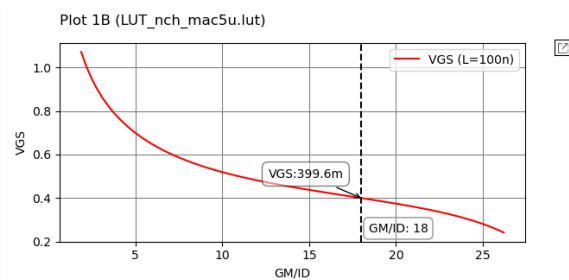



Spec.	
Common Source Degenerated Amplifier	
DC Gain	6 dB
BW	≥ 1 GHz
Power Consumption	≤ 0.4 mW
Cap Load	100 fF

- Steps

- 1 | $P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_{\text{D}} \leq 0.4 \text{ mW} \rightarrow I_{\text{D}} \leq 330 \text{ uA}$
- 2 | Assume $C_{\text{out}} = 1.2C_{\text{L}} = 120 \text{ fF}$
- 3 | $\text{GBW} = \frac{G_{\text{m}}}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 2 * 1 \text{ GHz} \rightarrow G_{\text{m}} \geq 1.5 \text{ mS} \rightarrow G_{\text{m}} = 1.8 \text{ mS}$
- 4 | Assume $\frac{g_{\text{m}}}{I_{\text{D}}} = 18 \rightarrow g_{\text{m}} = 5.95 \text{ mS} \rightarrow R_{\text{S}} = 387.5 \Omega \rightarrow V_{\text{RS}} = 127.8 \text{ mV}$
- 5 | $A_{\text{v}} = G_{\text{m}} R_{\text{out}} = 2 \rightarrow R_{\text{out}} = 1.112 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{\text{D}} = 1.225 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{\text{LFD}} \geq 12.055 \text{ k}\Omega$
- 6 | $R_{\text{LFD}} = g_{\text{m}} r_{\text{o}} R_{\text{S}} \rightarrow \frac{g_{\text{m}}}{g_{\text{ds}}} \geq 31.1$
- 7 | $V_{\text{out}} = V_{\text{DD}} - I_{\text{D}} * R_{\text{D}} = 800 \text{ mV}$ and $V_{\text{DS}} = 672 \text{ mV}$

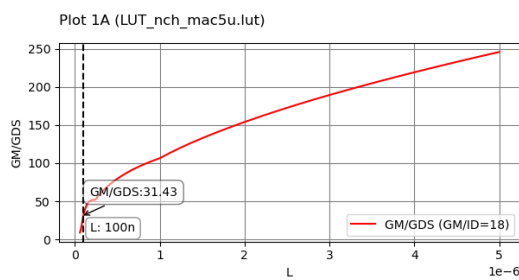


- Setup

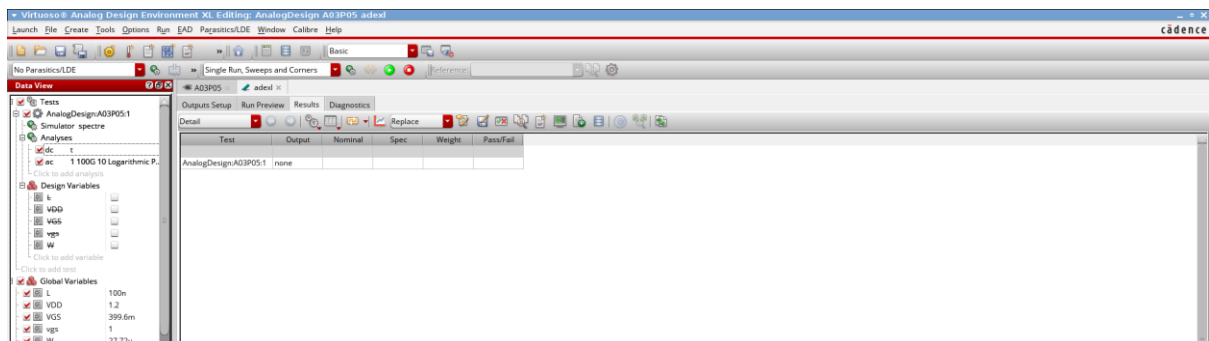

- Results

1. DC Operating Points

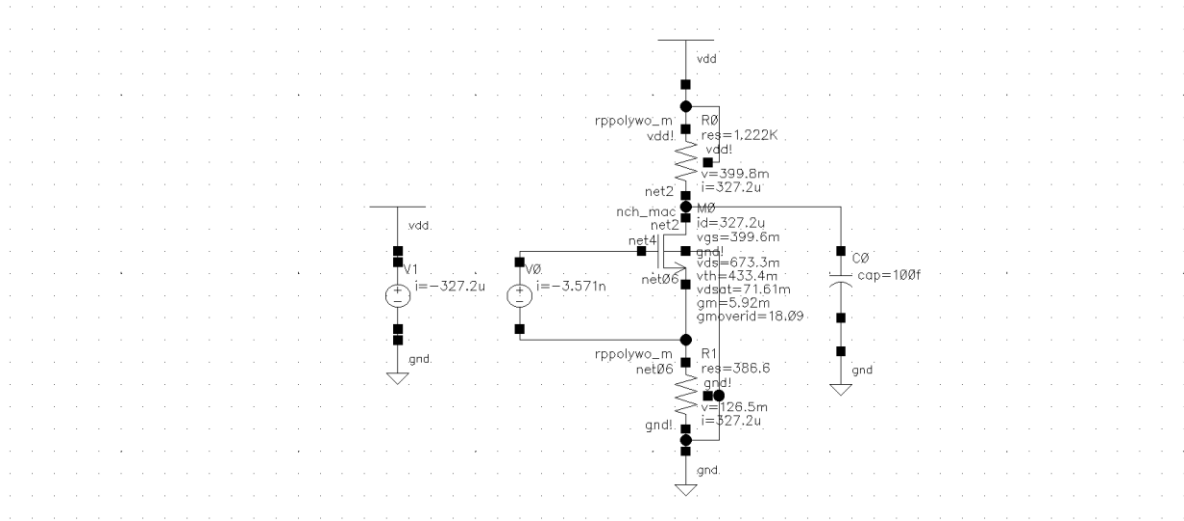

2. AC Analysis

