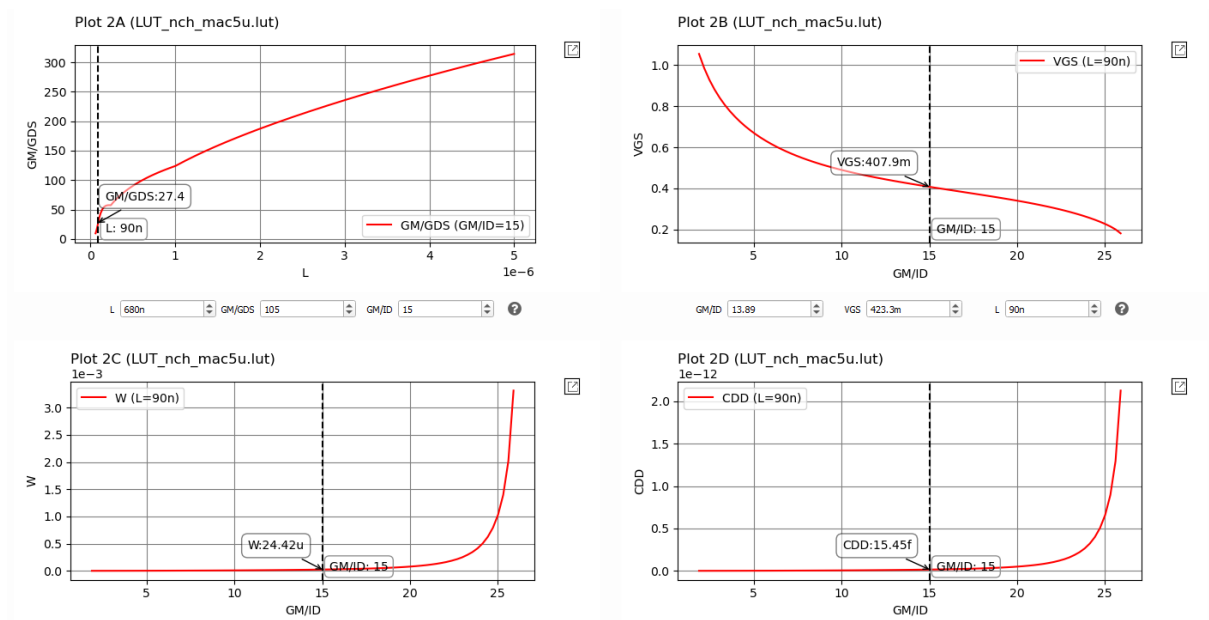



Spec.	
DC Gain	12 dB
BW	$\geq 3$ GHz
Power Consumption	$\leq 2$ mW
Cap Load	50 fF

- Steps

- 1 |  $P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_D \leq 2 \text{ mW} \rightarrow I_D \leq 1.6 \text{ mA}$
- 2 | Assume  $C_{\text{out}} = 2 C_L$  as  $C_L$  is very small and CDD will not be ignorable
- 3 |  $\text{GBW} = \frac{g_m}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 4 * 3 \text{ GHz} \rightarrow g_m \geq 7.55 \text{ mS} \rightarrow g_m = 9 \text{ mS} \rightarrow \text{if } \frac{g_m}{I_D} = 15 \rightarrow I_D = 600 \text{ uA}$
- 4 |  $A_v = g_m R_{\text{out}} \geq 4 \rightarrow R_{\text{out}} = 450 \Omega \rightarrow R_D = 550 \Omega \rightarrow r_o = 2650 \Omega \rightarrow g_m r_o = 24$
- 5 |  $V_{\text{out}} = 1.2 - 600\text{u} \times 550 = 880 \text{ mV}$
- 6 |  $L = 90\text{nm} \rightarrow V_{\text{GS}} = 407.9\text{mV} \rightarrow W = 24.42\text{um}$




- Setup

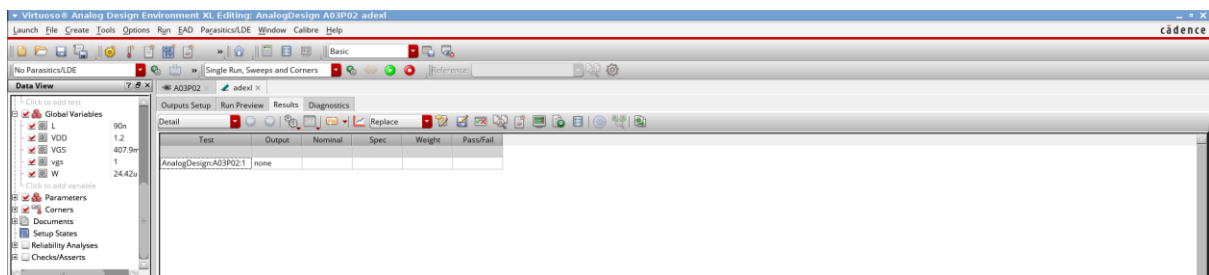

## - Results

### 1. DC

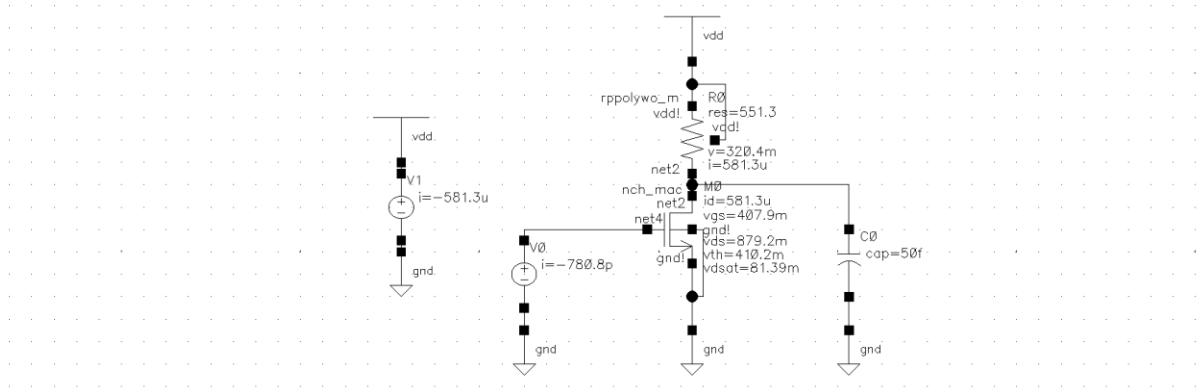

### 2. AC

