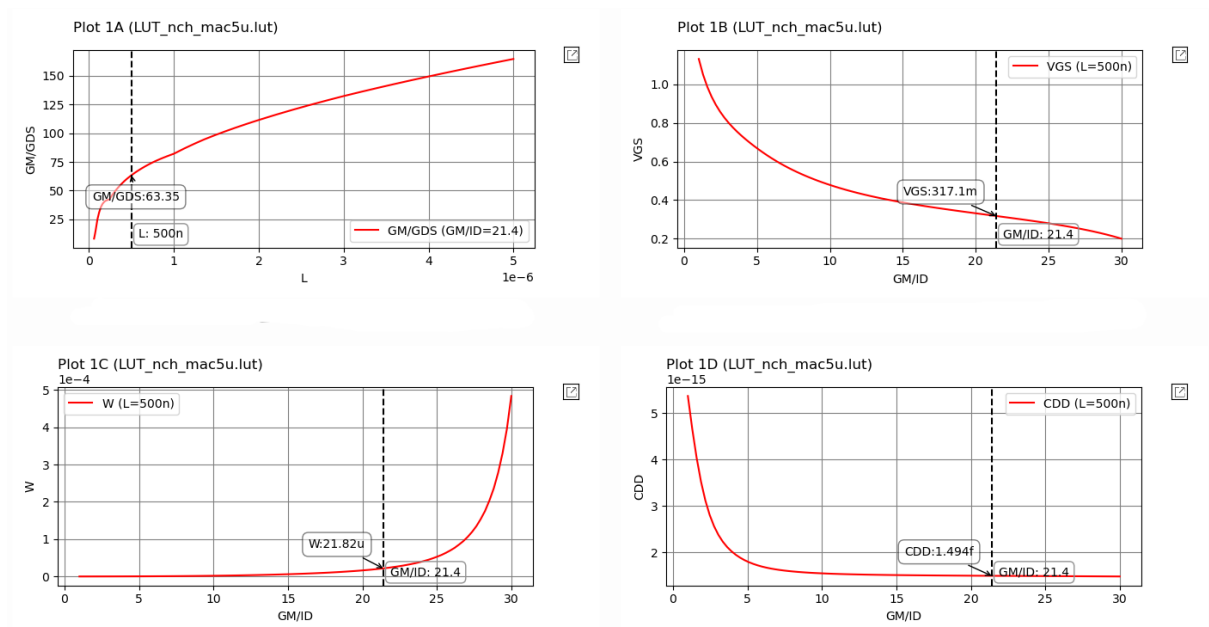


Spec.	
DC Gain	23 dB
BW	$\geq 10$ MHz
Power Consumption	$\leq 30$ uW
Cap Load	500 fF

- Steps

- 1 |  $P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_D \leq 30 \text{ uW} \rightarrow I_D \leq 25 \text{ uA}$
- 2 |  $GBW = \frac{g_m}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 14.2 * 10 \text{ MHz} \rightarrow g_m \geq 446 \text{ uS} \rightarrow g_m = 535.2 \text{ uS} \rightarrow \frac{g_m}{I_D} = 21.4$
- 3 |  $A_v = g_m R_{\text{out}} \geq 14.2 \rightarrow R_{\text{out}} = 26.6 \text{ k}\Omega \rightarrow R_D = 34.58 \text{ k}\Omega \rightarrow r_o = 116 \rightarrow g_m r_o = 62$
- 4 |  $V_{\text{out}} = 1.2 - 25 \text{ u} \times 34.6 \text{ k} = 335 \text{ mV}$
- 5 |  $L = 500 \text{ nm} \rightarrow V_{\text{GS}} = 317.1 \text{ mV} \rightarrow W = 21.82 \text{ um}$



- Results

