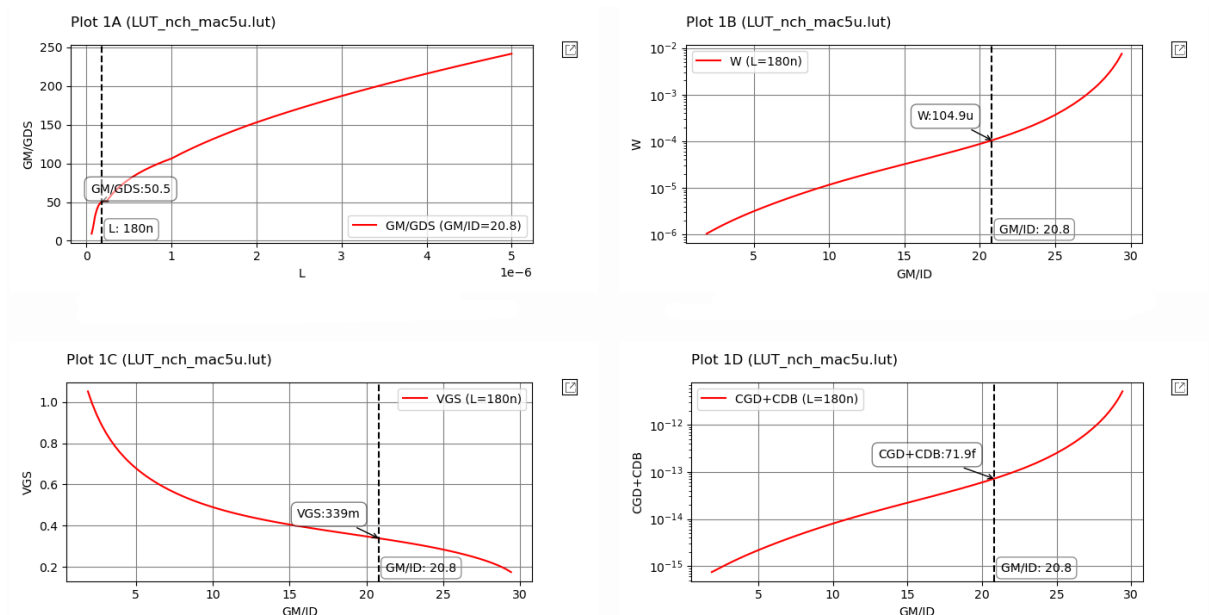



Spec.	
DC Gain	20 dB
BW	$\geq 1$ GHz
Power Consumption	$\leq 0.5$ mW
Cap Load	50 fF

- Steps

- 1 |  $P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_D \leq 0.5 \text{ mW} \rightarrow I_D \leq 416 \text{ uA} \rightarrow I_D = 400 \text{ uA}$
- 2 |  $GBW = \frac{g_m}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 10 * 1 \text{ GHz} \rightarrow g_m \geq 3.14 \text{ mS}$
- 3 | Assume  $V_{\text{out}} = \frac{V_{\text{DD}}}{2}$  to maximize output swing  $\rightarrow R_D = 1.5 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{\text{out}} = 1.2 \text{ k}\Omega \rightarrow r_o = 6 \text{ k}\Omega$
- 4 |  $A_v = g_m R_{\text{out}} \geq 10 \rightarrow g_m = 8.33 \text{ mS} \rightarrow \frac{g_m}{I_D} = 20.8 \rightarrow g_m r_o = 50$
- 5 |  $L = 180\text{nm} \rightarrow V_{\text{GS}} = 339\text{mV} \rightarrow W = 104.9\text{um}$




- Setup

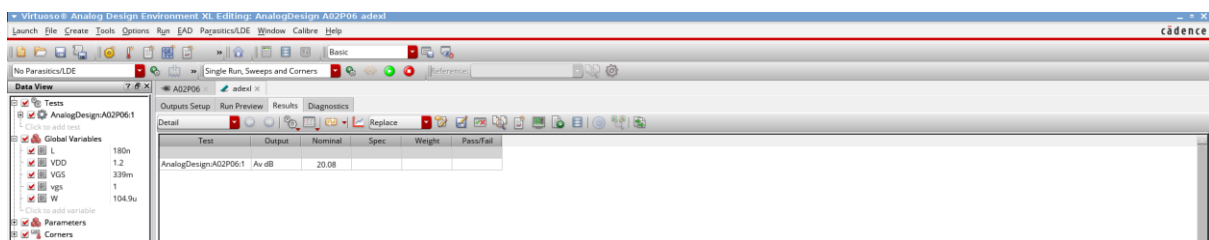

## - Results

### 1. DC OP

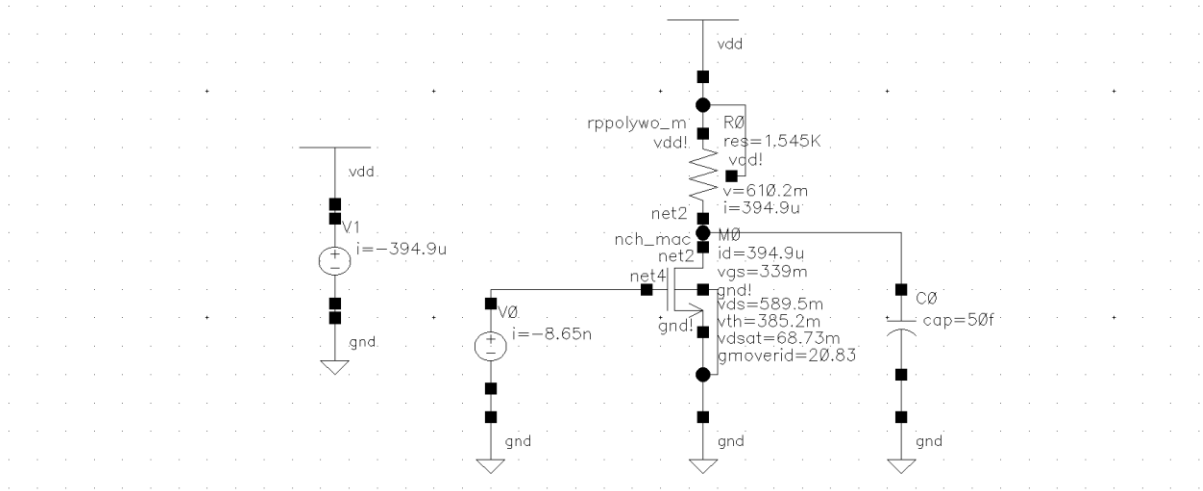

### 2. AC

