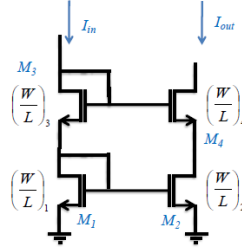


Design the current mirror shown in figure to get





Spec	
Rout	$\geq 800 \text{ k}\Omega$
VDC @ M4 Drain	400 mV
Mirroring ration	1 : 1
Input Current	25 uA



- Steps



1 | $V_{DC} = V_{3,4}^* + V_{DS1,2} = V_{3,4}^* + V_{GS1,2} = 400 \text{ mV}$

2 | Assume $V_{GS1,2} = 300 \text{ mV}$ and large L for the large Rout : $L = 500 \text{ nm}$

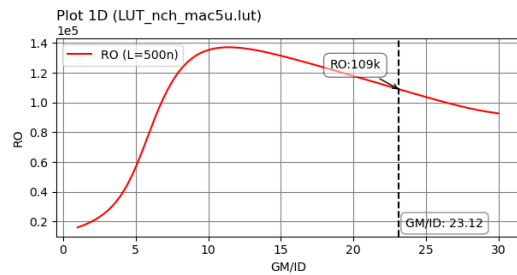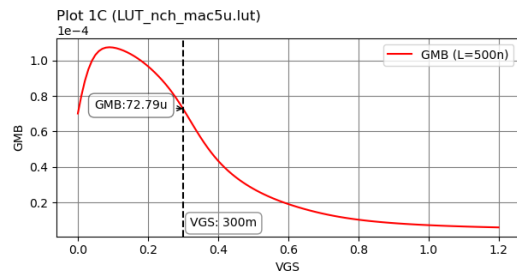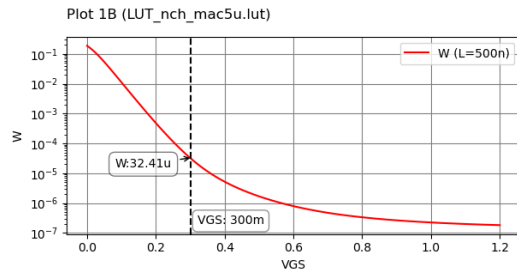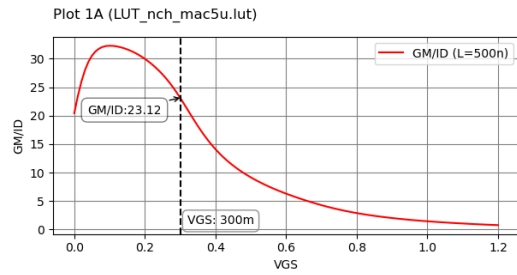


3 | $V_{3,4}^* \leq 100 \text{ mV} \rightarrow V_{3,4}^* = 90 \text{ mV} \rightarrow \frac{g_m}{I_D} = 22.22 \rightarrow g_{m3,4} = 555.5 \text{ uS}$

4 | $\therefore R_{out} = r_{o3,4} [1 + (g_{m3,4} + g_{mb3,4})r_{o1,2}] \rightarrow r_{o3,4} \geq 11.55 \text{ k}\Omega$

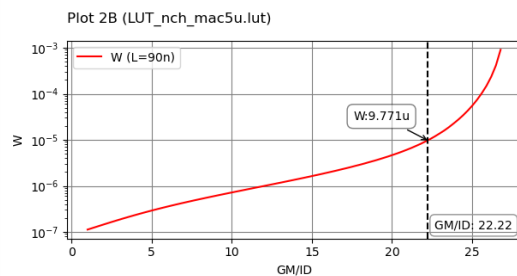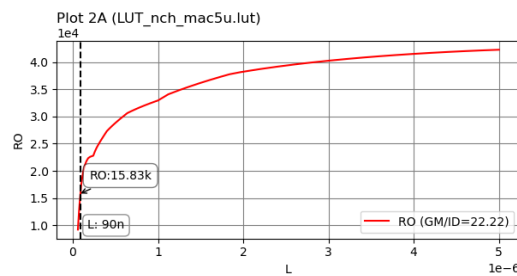


- Setup

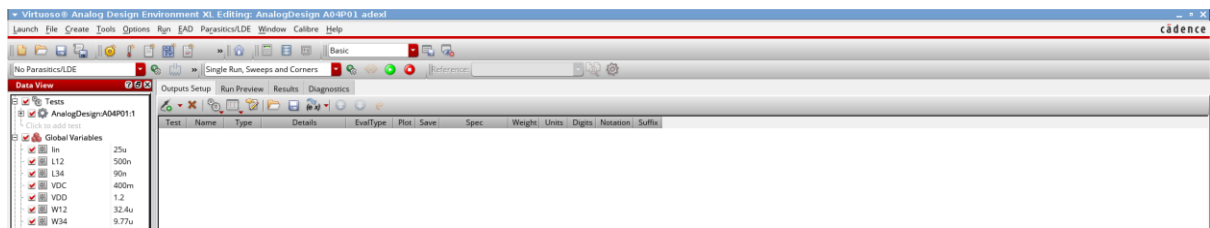

- Results

1. DC Operating Points

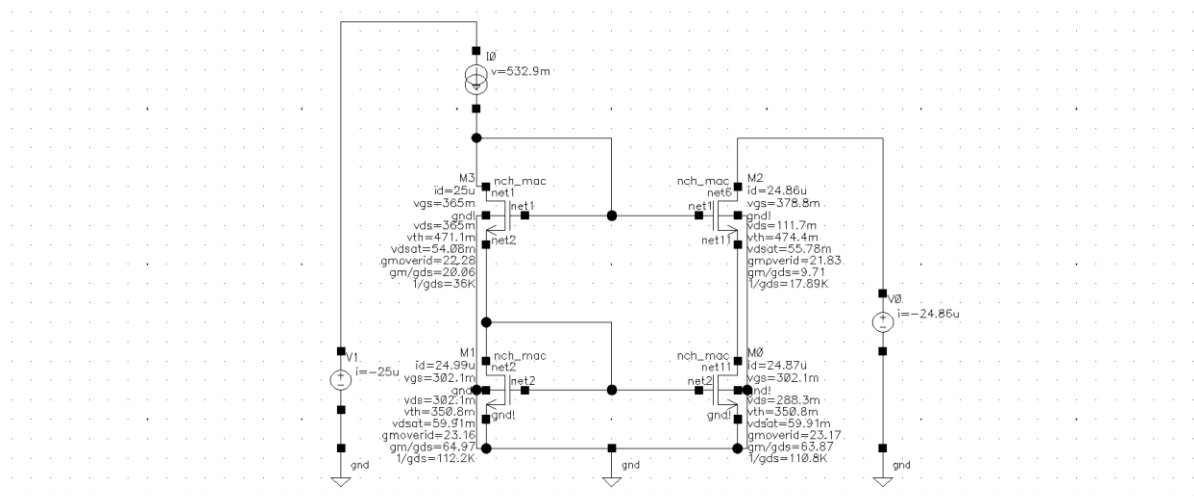

2. Rout

