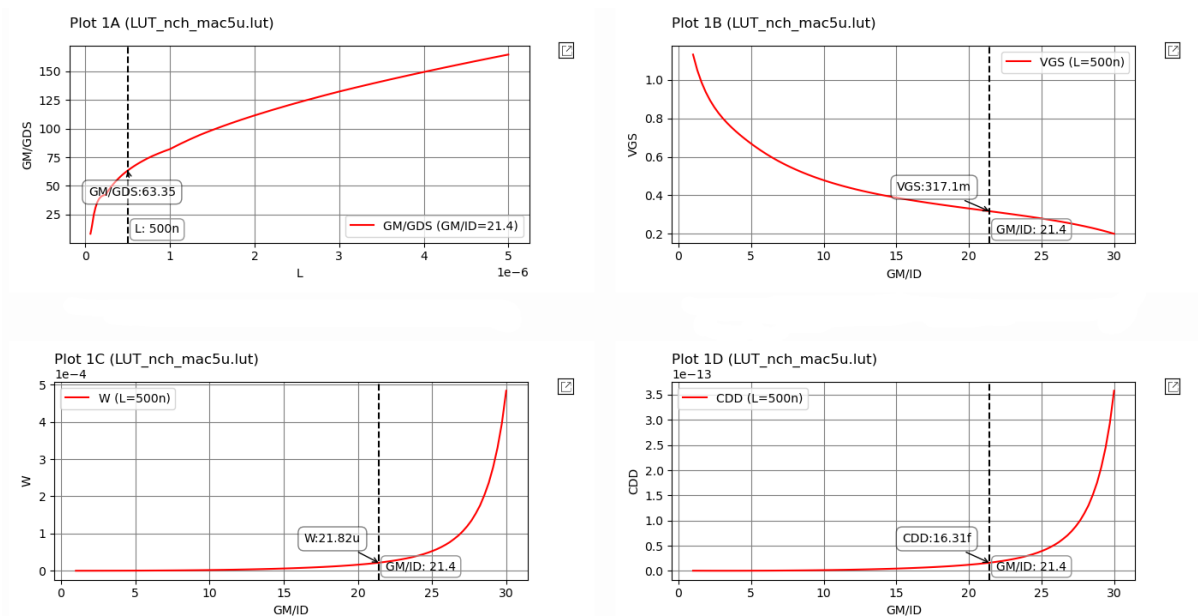



Spec.	
DC Gain	23 dB
BW	≥ 10 MHz
Power Consumption	≤ 30 uW
Cap Load	500 fF

- Steps

- 1 | $P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_{\text{D}} \leq 30 \text{ uW} \rightarrow I_{\text{D}} \leq 25 \text{ uA}$
- 2 | $\text{GBW} = \frac{g_{\text{m}}}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 14.2 * 10 \text{ MHz} \rightarrow g_{\text{m}} \geq 446 \text{ uS} \rightarrow g_{\text{m}} = 535.2 \text{ uS} \rightarrow \frac{g_{\text{m}}}{I_{\text{D}}} = 21.4$
- 3 | $A_{\text{v}} = g_{\text{m}} R_{\text{out}} \geq 14.2 \rightarrow R_{\text{out}} = 26.6 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{\text{D}} = 34.58 \text{ k}\Omega \rightarrow r_{\text{o}} = 116 \rightarrow g_{\text{m}} r_{\text{o}} = 62$
- 4 | $V_{\text{out}} = 1.2 - 25 \text{ u} \times 34.6 \text{ k} = 335 \text{ mV}$
- 5 | $L = 500 \text{ nm} \rightarrow V_{\text{GS}} = 317.1 \text{ mV} \rightarrow W = 21.82 \text{ um}$




- Setup

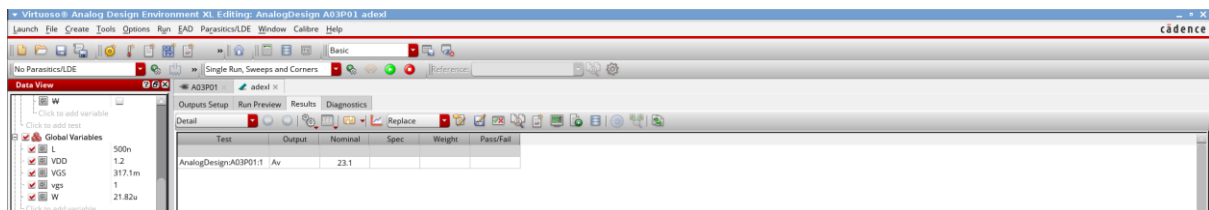

- Results

1. DC

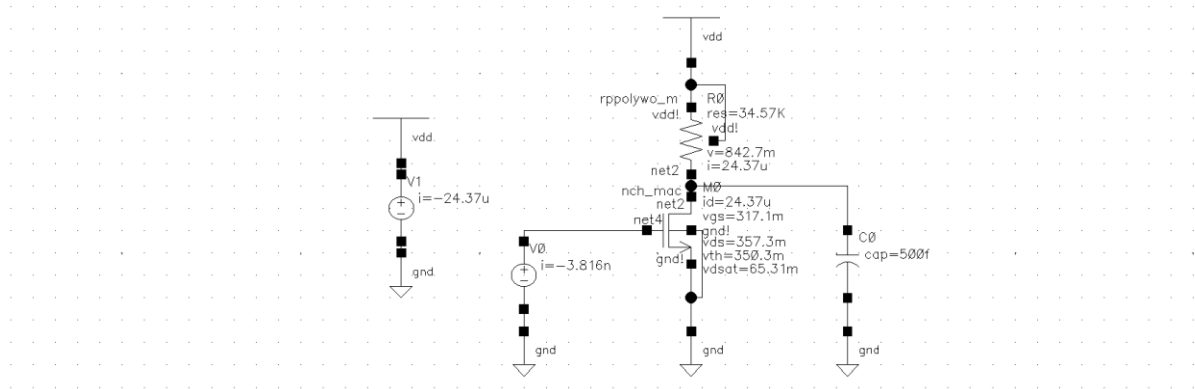

2. AC

