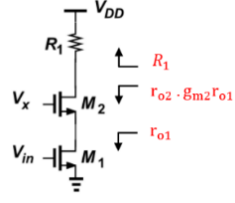


Spec.		
Cascode Amplifier		
DC Gain	23 dB	
BW	$\geq 50$ MHz	
Power Consumption	$\leq 0.8$ mW	
Cap Load	1.25 pF	

- Steps

- 1 |  $P_{\text{cons}} = V_{DD} I_D \leq 0.8 \text{ mW} \rightarrow I_D \leq 666 \text{ uA}$
- 2 |  $GBW = \frac{g_m}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 14.2 \times 50 \text{ MHz} \rightarrow g_m \geq 5.6 \text{ mS} \rightarrow g_m = 6.7 \text{ mS}$
- 3 | Assume  $\frac{g_m}{I_D} = 20 \rightarrow I_D = 335 \text{ uA}$
- 4 | Assume  $\left(\frac{g_m}{I_D}\right)_2 = 10$  and  $L = 2L_{\text{min}} = 120 \text{ nm}$  to avoid loading  $\rightarrow g_{m2} = 3.35 \text{ mS} \rightarrow g_{m2}r_{o2} = 10$

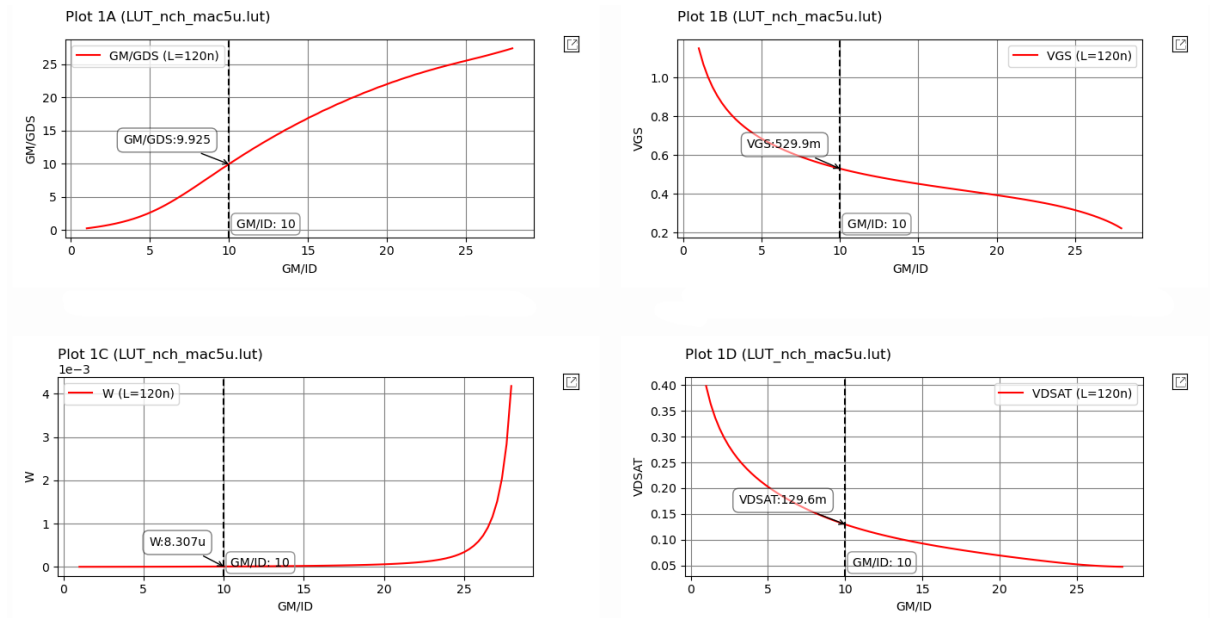


Fig. Sizing of M2

- 5 |  $A_v = g_m R_{\text{out}} = 14.2 \rightarrow R_{\text{out}} = 2120 \Omega \rightarrow R_D = 2325 \Omega$
- 6 |  $\therefore R_{\text{LFD}} = g_{m2} r_{o2} r_{o1} = 45 \text{ k}\Omega \rightarrow g_{m1} r_{o1} = 31$
- 7 |  $V_{\text{out}} = V_{DD} - I_D * R_D = 455 \text{ mV}$



## 2. AC Analysis

